# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

#### Кафедра физики

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 19

#### «Исследование эффекта Холла в полупроводнике»

Выполнил: Студент группы 4395

Николаев Всеволод Юрьевич

Преподаватель: Малышев Михаил Николаевич

# Содержание

1	Введение
2	Теоретические сведения
	2.1 Эффект Холла
	2.2 Подвижность носителей заряда
	2.3 Магнитное поле электромагнита
3	Описание экспериментальной установки
	3.1 Основные элементы стенда
	3.2 Схема подключения
Į.	Методика выполнения работы
	4.1 Подготовка к измерениям
	4.2 Съём экспериментальных данных

### 1 Введение

Цель данной лабораторной работы — исследовать влияние магнитного поля на движущиеся носители заряда в полупроводнике (с электронным типом проводимости) и определить ключевые параметры материала:

- $\bullet$  постоянную Холла R,
- $\bullet$  концентрацию носителей заряда n,
- подвижность носителей  $\mu$ .

Явление Холла позволяет не только выявлять природу носителей заряда (электронная или дырочная проводимость), но и оценивать численные значения упомянутых характеристик, что имеет важное практическое значение в полупроводниковой электронике.

## 2 Теоретические сведения

#### 2.1 Эффект Холла

**Эффект Холла** заключается в появлении поперечного электрического поля в проводящем образце, по которому протекает ток, при помещении образца в магнитное поле, перпендикулярное направлению тока.

Пусть в тонкой пластинке полупроводника, имеющей толщину d, протекает ток I. Если магнитное поле  $\vec{B}$  направлено перпендикулярно току, то на движущиеся заряженные частицы (заряд e, скорость  $\vec{v}$ ) действует сила Лоренца:

$$\vec{F} = e \left[ \vec{v} \times \vec{B} \right].$$

Она отбрасывает носители заряда к одному из краёв пластинки, в результате чего между этим краем и противоположным возникает разность потенциалов, называемая **напряжением Холла**  $U_x$ . Сформировавшееся поперечное электрическое поле  $E_x$  уравновешивает силу Лоренца, и в установившемся режиме имеем:

$$e v B = e E_x$$
.

Если ширина пластинки равна b, то:

$$U_x = E_x \cdot b$$
.

С другой стороны, плотность тока через образец:

$$j = \frac{I}{b d} = n e v,$$

где n — концентрация носителей заряда, e — заряд электрона, v — средняя скорость направленного движения. Из этих соотношений следует, что:

$$U_x = R \frac{IB}{d},$$

где

$$R = \frac{1}{n \, e}$$

называется **постоянной Холла**. Определив R экспериментально, можно найти концентрацию  $n=1/(R\,e)$ . Знак  $U_x$  даёт информацию о типе проводимости: при электронном типе  $U_x$  положительно (для выбранного направления тока), при дырочном — отрицательно (или наоборот, в зависимости от стандарта подключения).

#### 2.2 Подвижность носителей заряда

**Подвижность**  $\mu$  описывает, с какой скоростью перемещаются носители заряда под действием электрического поля. Для полупроводника с концентрацией n электронов формула для удельной проводимости  $\sigma$ :

$$\sigma = n e \mu$$
.

Поскольку

$$R = \frac{1}{n.e}$$

TO:

$$\mu = \sigma R$$
.

Значение  $\sigma$  может быть определено из независимых измерений сопротивления образца с учётом его геометрии или известно по данным о материале.

#### 2.3 Магнитное поле электромагнита

В работе используется электромагнит, состоящий из двух соосных катушек на магнитопроводе. При заданных токах  $I_2$  в катушках (в амперах) магнитная индукция B в рабочей области (где размещён датчик Холла) аппроксимируется формулой:

$$B = B_{\rm H} + a I_2,$$

где:

- $B_{\rm h}$  начальная (остаточная) индукция сердечника,
- а коэффициент пропорциональности,
- $\bullet$   $I_2$  сила тока через обмотки.

# 3 Описание экспериментальной установки

#### 3.1 Основные элементы стенда

- Датчик Холла (ДХ): полупроводниковая плёнка (или пластинка), напылённая на диэлектрическую подложку, с четырьмя выводами. Два из них для пропускания тока  $I_1$ , ещё два для съёма напряжения Холла  $U_x$ .
- Электромагнит (ЭМ): создаёт магнитное поле, перпендикулярное плоскости ДХ. Ток в катушках задаётся источником питания  $E_2$  и потенциометром  $R_2$ .
- Источники питания:
  - $-E_1$  для подачи тока  $I_1$  через ДХ,
  - $-E_{2}$  для питания катушек электромагнита (обеспечивает  $I_{2}$ ).
- Регулируемые резисторы (потенциометры):
  - $-R_1$  («Ток ДХ») регулирует  $I_1$ ,
  - $R_2$  («Ток ЭМ») регулирует  $I_2$ .
- Измерительные приборы:

- Миллиамперметр (mA) показывает  $I_1$  (в мA),
- Вольтметр V2 измеряет падение напряжения на резисторе  $R=1\,\Omega,$  так что его показания равны току  $I_2$  (в A),
- Операционный усилитель (ОУ) с коэффициентом усиления k усиливает сигнал Холла  $U_x$ ,
- Вольтметр V1 измеряет выход ОУ  $(U_1)$ , откуда  $U_x = U_1/k$ .

#### 3.2 Схема подключения

На рисунке условно показан общий вид схемы:

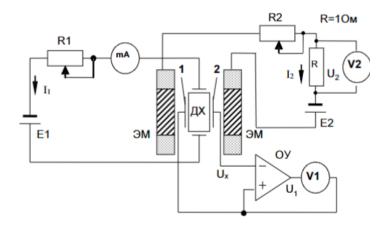


Рис. 1: Принципиальная схема установки для исследования эффекта Холла.

Ключевые элементы схемы (ДХ, ЭМ, R=1 Ом, ОУ, вольтметры, миллиамперметр, потенциометры) связаны так, чтобы:

- задавать ток  $I_1$  в датчике Холла,
- $\bullet$  контролировать магнитное поле (ток  $I_2$  в электромагните),
- усиливать малое напряжение Холла,
- регистрировать его удобным для измерения вольтметром.

# 4 Методика выполнения работы

#### 4.1 Подготовка к измерениям

- 1. Установить пределы измерений на приборах:
  - миллиамперметр (mA): «200 mA» или соответствующий близкий диапазон,
  - вольтметр V2: «20 VDС» (при  $R=1\,\Omega$  даёт измерения тока до 20 A, но в практике обычно  $\leq 1\,\mathrm{A}$ ),
  - вольтметр V1: «20 VDС» для контроля выходного напряжения ОУ.
- 2. Вывести потенциометры  $R_1$  («Ток ДХ») и  $R_2$  («Ток ЭМ») в крайние левые положения (минимум тока).
- 3. Включить источники питания  $E_1$  и  $E_2$ .

#### 4.2 Съём экспериментальных данных

- 1. Задание тока  $I_1$ . Потенциометром  $R_1$  установить нужную величину тока в датчике Холла (например, 2 mA). Зафиксировать по миллиамперметру (mA).
- 2. Изменение тока в электромагните  $I_2$ . Потенциометром  $R_2$  плавно увеличить  $I_2$  от минимума (0–0.1 A) до максимума (около 1 A). На каждом шаге зафиксировать значение  $I_2$  (по V2) и выходное напряжение  $U_1$  (по V1).
- 3. **Повтор** для нескольких (5 и более) значений  $I_1$  (2 mA, 4 mA, 6 mA и т. д.), повторяя набор точек по  $I_2$ .
- 4. После съёма всех точек уменьшить токи  $I_2$  и  $I_1$ , выключить питание.